
Retourner à : Electricité 6eme

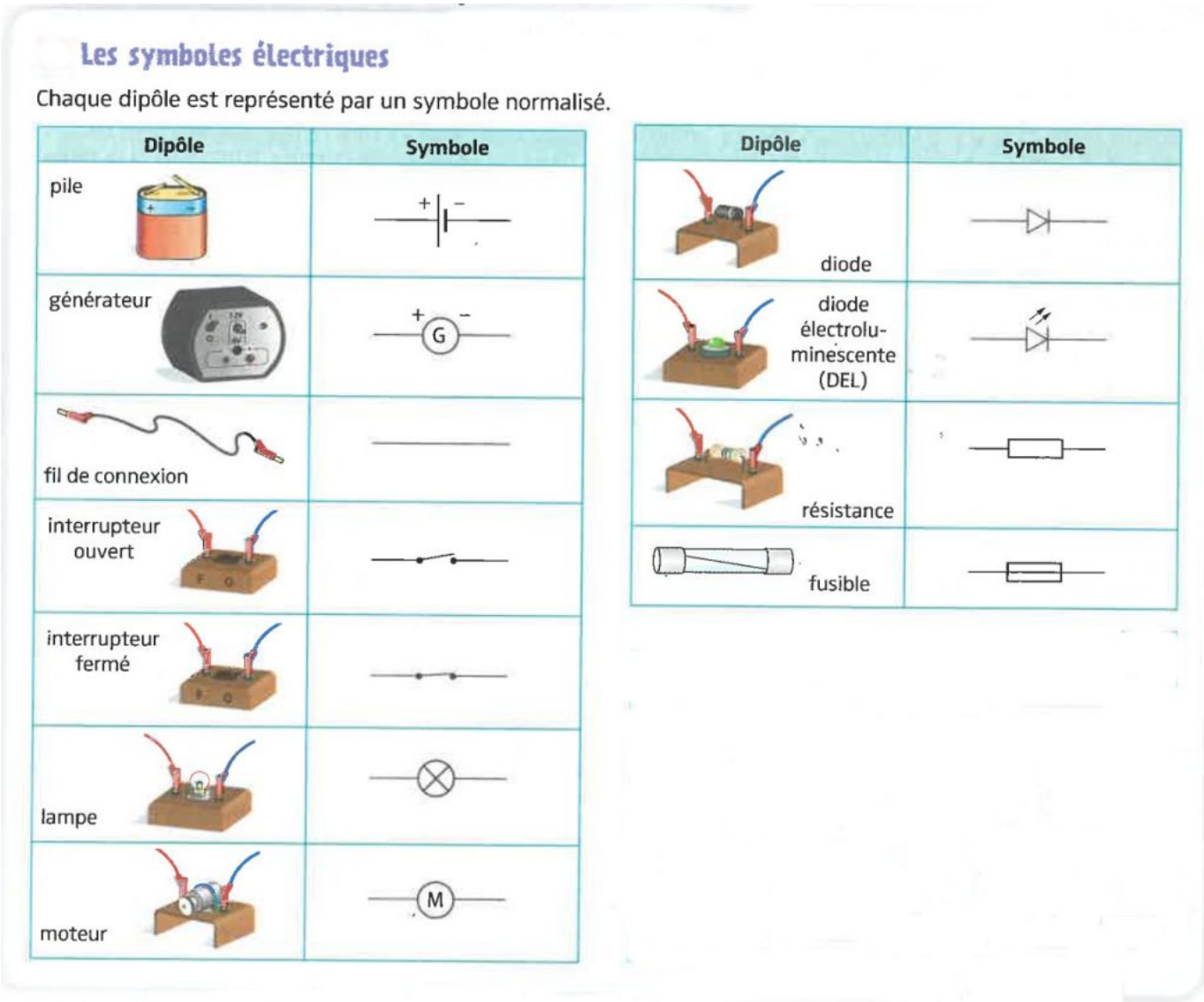Pour représenter un circuit, on fait un schéma avec les symboles des dipôles.





Les symboles électriques

Chaque dipôle est représenté par un symbole normalisé.


Dipôle	Symbole
pile	
générateur	
fil de connexion	
interrupteur ouvert	
interrupteur fermé	
lampe	
moteur	

Dipôle	Symbole
diode	
diode électrolu-minescente (DEL)	
résistance	
fusible	

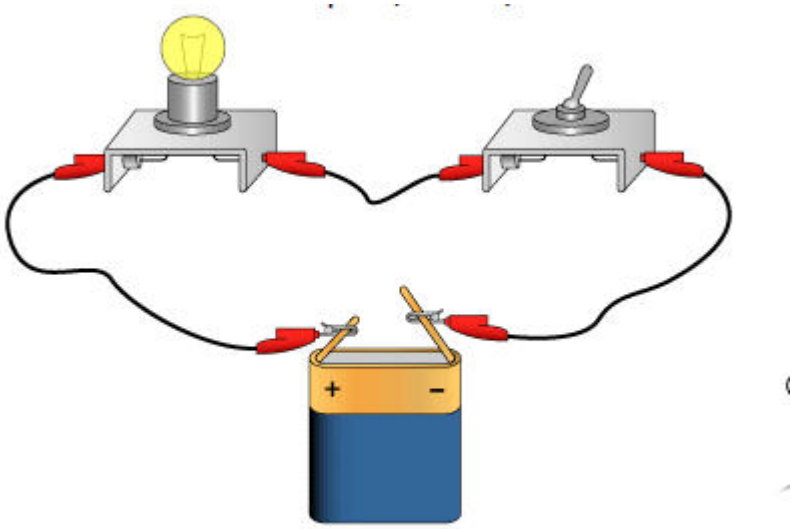

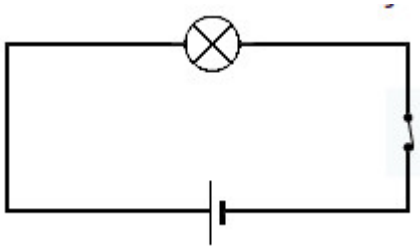

DEL et sens du courant

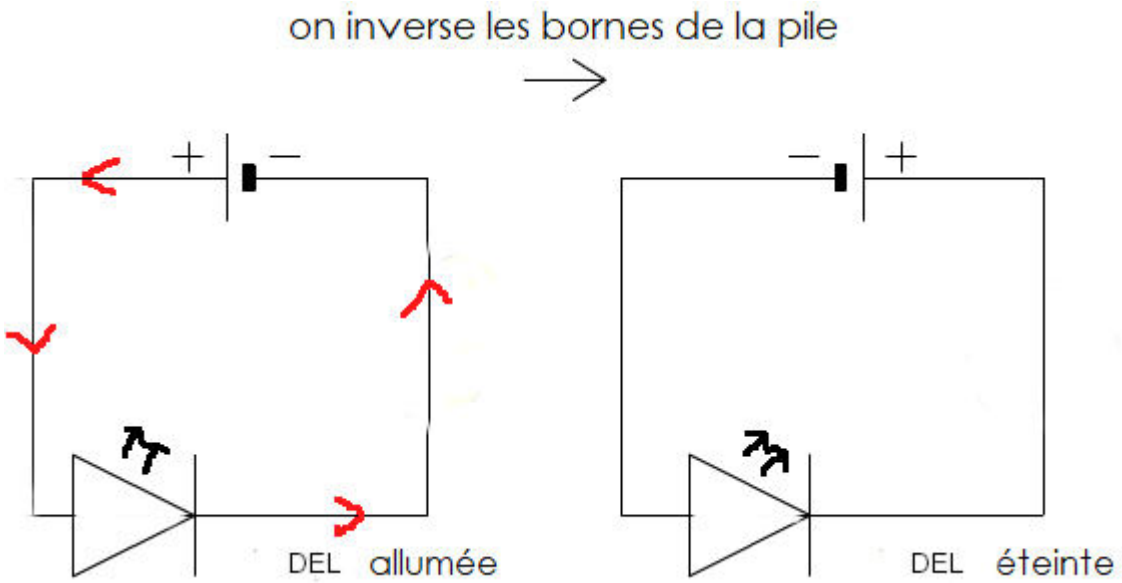

En rouge : les flèches pour représenter le sens du courant : toujours de la borne + du générateur vers la borne –

Si cela ne fonctionne pas, lien : https://learningapps.org/view7604178

Si cela ne fonctionne pas, lien : https://learningapps.org/view4072965

Si cela ne fonctionne pas, lien : https://learningapps.org/view12576665

Si cela ne fonctionne pas, lien : https://learningapps.org/watch?v=pz85xe1u320

Séance bilan :

s https://learningapps.org/view17825442

Leçon précédente
Leçon circuits électriques, sens du courant, conducteurs/isolants
Leçon suivante
Activité expérimentale : conducteurs et isolants